Elektrik

GPX 600 Regler in FZR 600 3he

Also ich hab bei mir den Regler einer Kawasaki GPX 600 in die FZR 600 3HE eingebaut ich bin nach langem Probieren darauf gekommen das man den ober mittleren Pin mit dem linken oberen Pin (Plus Anschluss) brücken muss. Die unteren weisen Kabel kann man anschließen wie man will das tut scheinbar nichts zur Sache. Oben rechts ist dann auch wie bei den Barthreglern der Masse Anschluss. Bei Fragen einfach ne Pn schreiben..;-)

Eindeutige ID: #1135
Verfasser: Denis
Letzte Änderung: 2008-03-25 22:20

(c) 2026 Achim Bettermann <asrami@fzr-forum.de> | 2026-11-24 03:03
URL: http://www.fzr-forum.de/technikfaq/index.php?action=faq&cat=90&id=399&artlang=de